

CPU基本组成

一.数据通路

1.加法器(Adder)

logisim内置
用于实现PC的自增

2.算术逻辑单元(ALU)

顾名思义，进行各种运算，包括加、减、与、或、大小比较等

3.多路选择器(MUX)

logisim内置
用于数据通路的合并

4.符号扩展器(EXT)

将32位指令中的16位immediate符号扩展或者零扩展为32位
将16位immediate加载至高位，低位补0

5.寄存器堆(GRF)

参与读写操作

6.数据存储器(DM)

存储数据，用RAM实现，容量为3072×32bit
地址范围：0x00000000~0x00002FFF

7.指令存储器(IM)

存储指令，用ROM实现，容量为4K×32bit
地址范围：0x00003000~0x00006FFF

8.程序计数器(PC)

传递指令地址，注意异步复位为0x00003000

二.控制器

传递各种控制信号让CPU实现不同功能，采用“与或门阵列”的方式进行设计，与门阵列处理指令类型，或门阵列
确定各个控制信号的值。

1.主控单元

输入：指令操作码字段Op（指令[31:26]位）
输出：
7个控制信号（MUX 4个，DM 2个，Regs 1个）
ALU控制单元所需的2位输入ALUop

2.ALU控制单元

输入：
主控单元生成的ALUop（2位）
功能码字段Func（指令[5:0]位）
输出：ALU运算控制信号ALU operation（4位）

要实现的指令集


基本实现思想：先分别设计出各个指令的数据通路，然后将数据通路合并

1.addu

ADDU: 无符号加

编码	31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
	special 000000	rs		rt		rd		0 00000		addu 100001		
	6	5		5		5		5		6		
格式	addu rd, rs, rt											
描述	GPR[rd] ← GPR[rs] + GPR[rt]											
操作	GPR[rd] ← GPR[rs] + GPR[rt]											
示例	addu \$s1, \$s2, \$s3											
其他												

草图:

 


2.subu

SUBU: 无符号减

编码	31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
	special 000000		rs		rt		rd		0 00000		subu 100011	
	6		5		5		5		5		6	
格式	subu rd, rs, rt											
描述	$GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] - GPR[rt]$											
操作	$GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] - GPR[rt]$											
示例	subu \$s1, \$s2, \$s3											
其他	subu 不考虑减法溢出。例如 $0x0000_0000 - 0xFFFF_FFFF = 0x0000_0001$ ，即结果为非负值。											

草图：

subu.

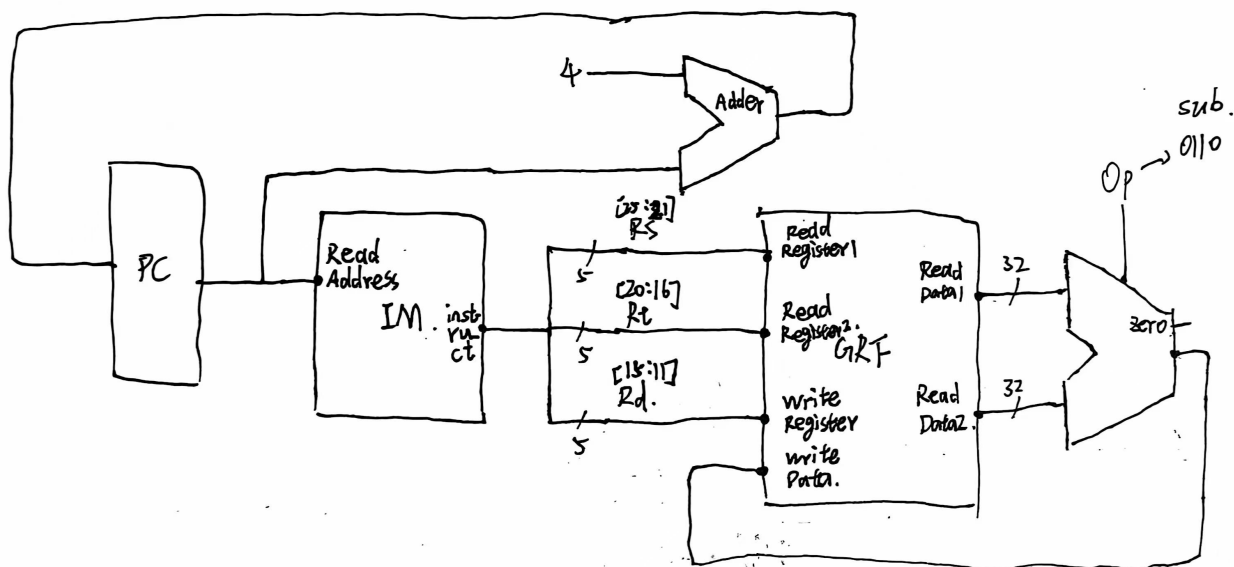


3.ori

ORI: 或立即数

编码	31	26	25	21	20	16	15	0
	ori 001101		rs		rt		immediate	
	6		5		5		16	
格式	ori rt, rs, immediate							
描述	GPR[rt] ← GPR[rs] OR immediate							
操作	GPR[rt] ← GPR[rs] OR zero_extend(immediate)							
示例	ori \$s1, \$s2, 0x55AA							
其他								

草图:

 


4.lw

编码	31	26	25	21	20	16	15	0
	lw 100011		base		rt		offset	
	6		5		5		16	
格式	lw rt, offset(base)							
描述	GPR[rt] ← memory[GPR[base]+offset]							
操作	Addr ← GPR[base] + sign_ext(offset)							
	GPR[rt] ← memory[Addr]							
示例	lw \$v1, 8(\$s0)							
约束	Addr 必须是 4 的倍数(即 Addr _{1..0} 必须为 00), 否则产生地址错误异常							

草图:

/w:

 


5.sw

SW: 存储字

编码	31	26	25	21	20	16	15	0
	sw 101011		base		rt		offset	
	6		5		5		16	
格式	sw rt, offset(base)							
描述	memory[GPR[base]+offset] ← GPR[rt]							
操作	Addr ← GPR[base] + sign_ext(offset) memory[Addr] ← GPR[rt]							
示例	sw \$v1, 8(\$s0)							
约束	Addr 必须是 4 的倍数(即 Addr _{1..0} 必须为 00), 否则产生地址错误异常							

草图:

 


6.beq

BEQ: 相等时转移

编码	31	26	25	21	20	16	15	0
	beq 000100		rs		rt		offset	
	6		5		5		16	
格式	beq rs, rt, offset							
描述	if (GPR[rs] == GPR[rt]) then 转移							
操作	if (GPR[rs] == GPR[rt]) PC ← PC + 4 + sign_extend(offset 0 ²) else PC ← PC + 4							
示例	beq \$s1, \$s2, -2							
其他								

草图:

 


7.lui

LUI: 立即数加载至高位

编码	31	26	25	21	20	16	15	0
	lui 001111	0 00000	rt		immediate			
	6	5	5		16			
格式	lui rt, immediate							
描述	$GPR[rt] \leftarrow immediate 0^{16}$							
操作	$GPR[rt] \leftarrow immediate 0^{16}$							
示例	lui \$s1, 0x55AA							
其他								

草图:

 

8.nop

由于该指令的特殊性，不需要进行处理

进行测试

利用课程提供的testcode文件以及评论区大佬们提供的测试工具进行测试

思考题

1.单周期CPU所用到的模块中，哪些发挥状态存储功能，哪些发挥状态转移功能？

状态存储：GRF、DM

状态转移：Controller、ALU、IFU、EXT

2.现在我们的模块中IM使用ROM，DM使用RAM，GRF使用Register，这种做法合理吗？请给出分析，若有改进意见也请一并给出。

合理，因为IM只需要进行读取而不需要写入，所以使用只读的ROM，而DM既需要进行读取也需要进行写入，所以使用可读可

写的RAM，GRF既需要读也需要写，而且需要较快的读写速度，所以选用寄存器堆

3.在上述提示的模块之外，你是否在实际实现时设计了其他的模块？如果是的话，请给出介绍和设计的思路。

我还设计了用于实现PC自增的模块NPC，当当前指令不是beq时，NPC会将PC更新为PC+4，反之会将PC更新为

$PC+4+\text{signed_extend}(\text{immediate} \mid 0^2)$ ；另外还有将32位指令分为opcode、func等的DST模块。

4.事实上，实现nop空指令，我们并不需要将它加入控制信号真值表，为什么？

nop指令相当于 `sll $zero,$zero,0`，因为他们的指令码都是0x00000000，将0寄存器中的值左移0位后再存入0寄存器，

这不会发生任何变化，程序中的其它指令也不会受到任何影响，因此是否将nop指令加入到控制信号真值表中不会对电路设

计产生影响，故而不需要将nop加入控制信号真值表中。

5.阅读Pre的“MIPS指令集及汇编语言”一节中给出的测试样例，评价其强度（可从各个指令的覆盖情况，单一指令各种行为的覆盖情况等方面分析），并指出具体的不足之处。

```
ori $a0, $0, 123
ori $a1, $a0, 456
lui $a2, 123          # 符号位为 0
lui $a3, 0xffff        # 符号位为 1
ori $a3, $a3, 0xffff   # $a3 = -1
add $s0, $a0, $a2      # 正正
add $s1, $a0, $a3      # 正负
add $s2, $a3, $a3      # 负负
ori $t0, $0, 0x0000
sw $a0, 0($t0)
sw $a1, 4($t0)
```

```
sw $a2, 8($t0)
sw $a3, 12($t0)
sw $s0, 16($t0)
sw $s1, 20($t0)
sw $s2, 24($t0)
lw $a0, 0($t0)
lw $a1, 12($t0)
sw $a0, 28($t0)
sw $a1, 32($t0)
ori $a0, $0, 1
ori $a1, $0, 2
ori $a2, $0, 1
beq $a0, $a1, loop1      # 不相等
beq $a0, $a2, loop2      # 相等
loop1:sw $a0, 36($t0)
loop2:sw $a1, 40($t0)
```

sw指令没有测试向\$zero寄存器中存储数据，不能正确检测GRF模块的正确性。